

**ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN**  
**(Hình thức thi viết)**

Kỳ thi: Kết thúc học phần

Học kỳ: 2

Năm học: 2014 - 2015

Học phần: Điện tử tương tự

Số TC: 3

Khóa học: 2013

Ngành đào tạo: Điện tử, viễn thông

Hình thức đào tạo: Chính quy

Trình độ đào tạo: Đại học

Thời gian thi: 90 phút

Đề số: 1


**Câu 1 (2 điểm):** Tìm điều kiện của mạch dao động điều hòa dùng phương pháp hồi tiếp dương? Đặc điểm và yêu cầu của mạch tự tạo dao động điều hòa?

**Câu 2 (2 điểm):** Vẽ và giải thích hoạt động sơ đồ khối của mạch ổn áp nối tiếp dùng phần tử hiệu chỉnh?

**Câu 3 (3 điểm):** Cho mạch điện hình 1. Biết  $\pm U_{R\max} = \pm 12V$ . k và  $\alpha$  thoả mãn điều kiện  $k \geq 2$ ,  $0 \leq \alpha \leq 1$ ;  $R_1 = \alpha R_0$ ,  $R_2 = (1-\alpha)R_0$ ,  $R_3 = (1 - \frac{1}{k})R_4$ ,  $R_5 = (k - 1)R_4$ . Coi IC lý tưởng.

a. Tìm biểu thức tính  $U_R$  theo  $U_V$  và các tham số của mạch?

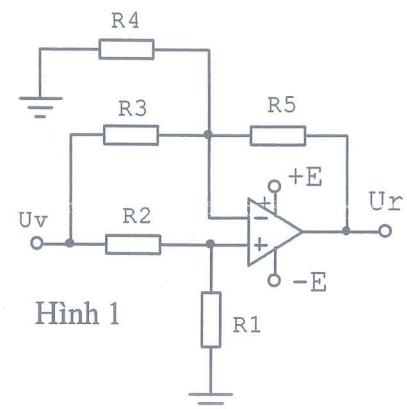b. Cho  $U_V = 0,2V$ ;  $k = 45$ , xác định khoảng biến đổi của  $U_R$  khi  $0 \leq \alpha \leq 1$ ?




**Câu 4 (3 điểm):** Cho mạch điện dao động 3 mắt RC hình 2.

Cho  $R = 1k\Omega$ ;  $R_N = 58k\Omega$ ;  $C = 0,1\mu F$ . Coi IC là lý tưởng. Mạch hoạt động ở chế độ xác lập.

a. Phần tử nào tham gia vào khâu khuếch đại, khâu hồi tiếp dương? Nêu tác dụng của  $R_3$ ?

b. Tính các linh kiện còn lại trong mạch?

c. Tính tần số dao động của mạch?

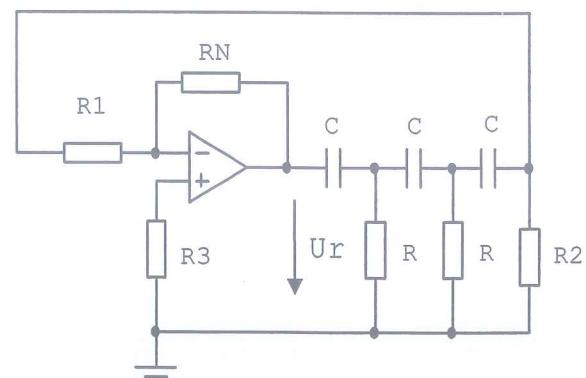

Hình 2